

Epreuve

Branche: Electrotechnique


Sujet: Kirchhoff, Thévenin et Norton

Profession: Electronicien Mult.


Année d'apprentissage: 1^{ère}

Durée: 60-75 min.

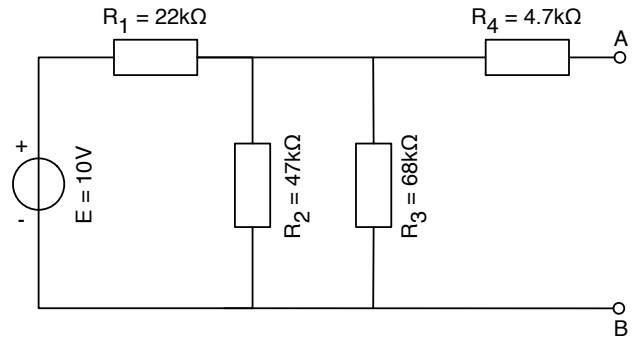1. Dessiner et calculer les circuits équivalents de Thévenin et de Norton du schéma ci-dessous.




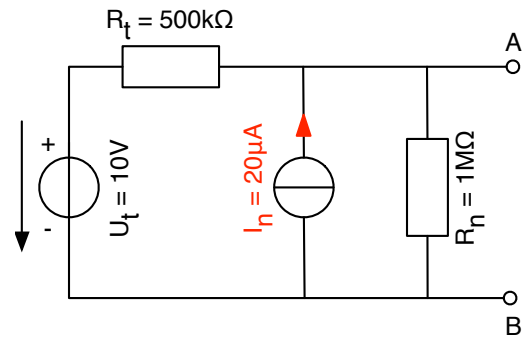2. Trouver le circuit équivalent de Thévenin.




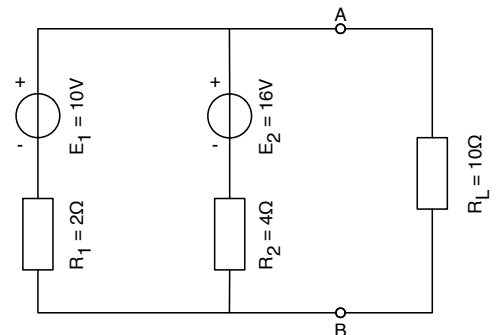3. Déterminer les schémas équivalents de Thévenin et de Norton, puis calculer en utilisant Thévenin ou Norton la tension V_{RL} .

Vérifier la valeur calculée V_{RL} à l'aide des Lois de Kirchhoff.



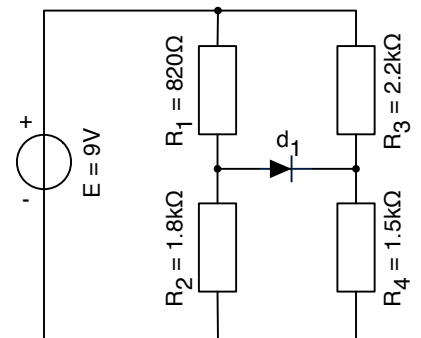4. Déterminer la puissance dissipée par la diode (considérer la 2^{ème} approximation de la diode). Utiliser le théorème de Thévenin pour la résolution de ce problème.



Corrections

Branche: Electrotechnique


Sujet:

Kirchhoff, Thévenin et Norton

Profession: Electronicien Mult.


Année d'apprentissage: 1^{ère}

1.

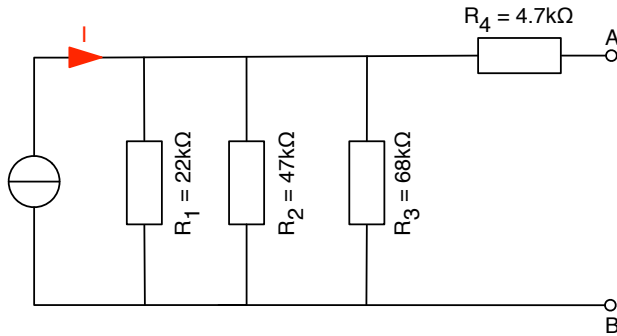



$$I = \frac{E}{R_1} = \frac{10}{22 * 10^3} = 454.54 \mu A$$
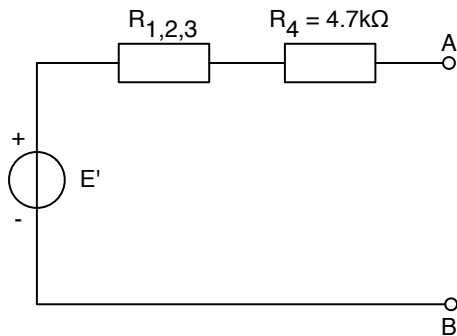
$$R_{1,2,3} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{22 * 10^3} + \frac{1}{47 * 10^3} + \frac{1}{68 * 10^3}} = 12.28 k\Omega$$




$$E' = R_{1,2,3} * I = 12.28 * 10^3 * 454.54 * 10^{-6} = 5.58 V$$
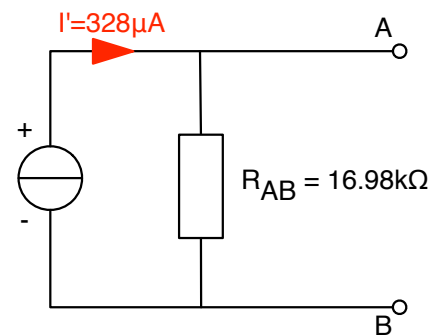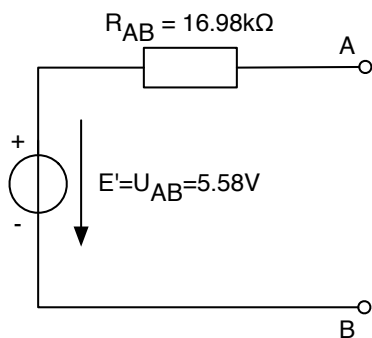
$$R_{A,B} = R_{1,2,3} + R_4 = 12.28 * 10^3 + 4.7 * 10^3 = 16.98 k\Omega$$




$$I' = \frac{U_{AB}}{R_{AB}} = \frac{5.58}{16.98 * 10^3} = 328.62 \mu A$$

2.

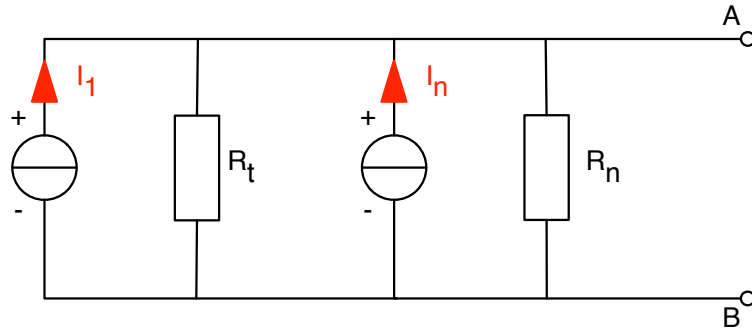

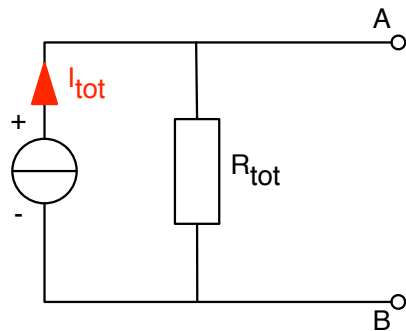
$$I_1 = \frac{U_t}{R_t} = \frac{10}{500 * 10^3} = 20 \mu A$$




$$I_{tot} = I_1 + I_2 = 20 * 10^{-3} + 20 * 10^{-3} = 40 \mu A$$
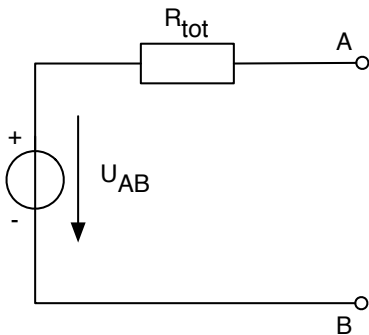
$$R_{tot} = \frac{R_t * R_n}{R_t + R_n} = \frac{500 * 10^3 * 1 * 10^6}{500 * 10^3 + 1 * 10^6} = \underline{\underline{333.3 k\Omega}}$$





$$U_{AB} = R_{tot} * I_{tot} = 333.3 * 40 * 10^{-6} = \underline{\underline{13.3 V}}$$

3.

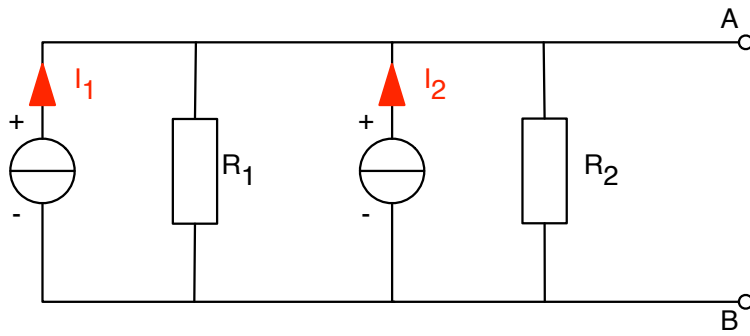

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{10}{2} = 5A$$

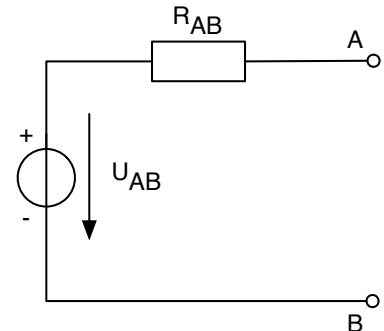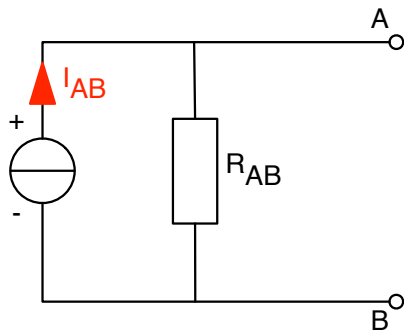
$$I_2 = \frac{E_2}{R_2} = \frac{16}{4} = 4A$$



$$I_{AB} = I_1 + I_2 = 5 + 4 = \underline{9A}$$

$$R_{AB} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 * 4}{2 + 4} = \underline{1.3\Omega}$$
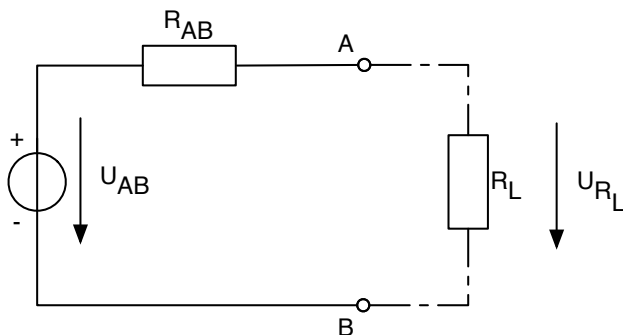
$$U_{AB} = R_{AB} * I_{AB} = 1.3 * 9 = \underline{12V}$$




$$U_{R_L} = R_L * \frac{U_{AB}}{R_{AB} + R_L} = 10 * \frac{12}{1.3 + 10} = \underline{10.588V}$$

LdN: $I_2 = I_1 + I_3$ (1)

LdM:

X: $E_2 - E_1 = R_1 * I_1 + R_2 * I_2$ (2)

Y: $E_2 = R_2 * I_2 + R_L * I_3$ (3)

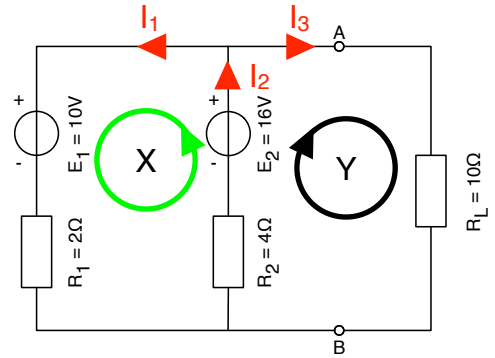

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ (2) \quad I_1 * R_1 + I_2 * R_2 = E_2 - E_1 \\ (3) \quad I_2 * R_2 + I_3 * R_L = E_2 \end{array} \right\}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 2I_1 + 4I_2 = 6 \\ 4I_2 + 10I_3 = 16 \end{array} \right. \begin{array}{l} -2 \\ 1 \\ \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 6I_2 - 2I_3 = 6 \\ 4I_2 + 10I_3 = 16 \end{array} \right. \begin{array}{l} -2 \\ -2 \\ 3 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 6I_2 - 2I_3 = 6 \\ 34I_3 = 36 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} I_1 = 294.2mA \\ I_2 = 1.353A \\ I_3 = 1.0588A \end{array}$$

$U_{R_L} = R_L * I_3 = 10 * 1.0588 = \underline{\underline{10.588V}}$


4.

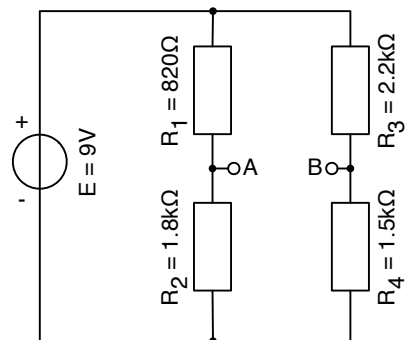


$U_{R_2} = R_2 * \frac{E}{R_1 + R_2} = 1.8 * 10^3 * \frac{9}{820 + 1.8 * 10^3} = 6.183V$

$U_{R_4} = R_4 * \frac{E}{R_3 + R_4} = 1.5 * 10^3 * \frac{9}{2.2 * 10^3 + 1.5 * 10^3} = 3.648V$
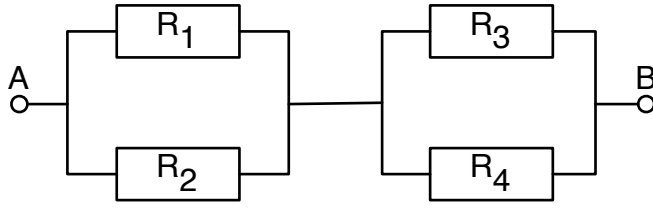
$$U_{AB} = U_{R_2} - U_{R_4} = \underline{2.534V}$$


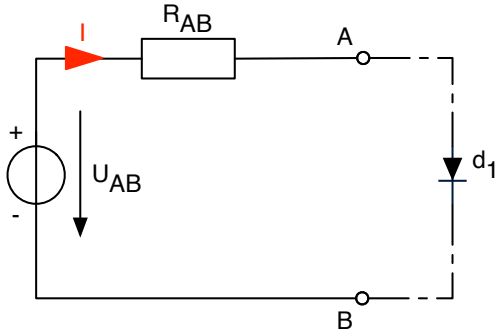
$$R_{AB} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{820 * 1.8 * 10^3}{820 + 1.8 * 10^3} + \frac{2.2 * 10^3 * 1.5 * 10^3}{2.2 * 10^3 + 1.5 * 10^3} = \underline{1.455k\Omega}$$



$$I_{diode} = \frac{U_{AB} - U_d}{R_{AB}} = \frac{2.534 - 0.7}{1.455 * 10^3} = 1.26mA$$

$$P_{diode} = U_d * I_d = 0.7 * 1.26 * 10^{-3} = \underline{882\mu W}$$